


Электроника

ТОМАС К. ХЕЙС
ПОЛ ХОРОВИЦ



ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

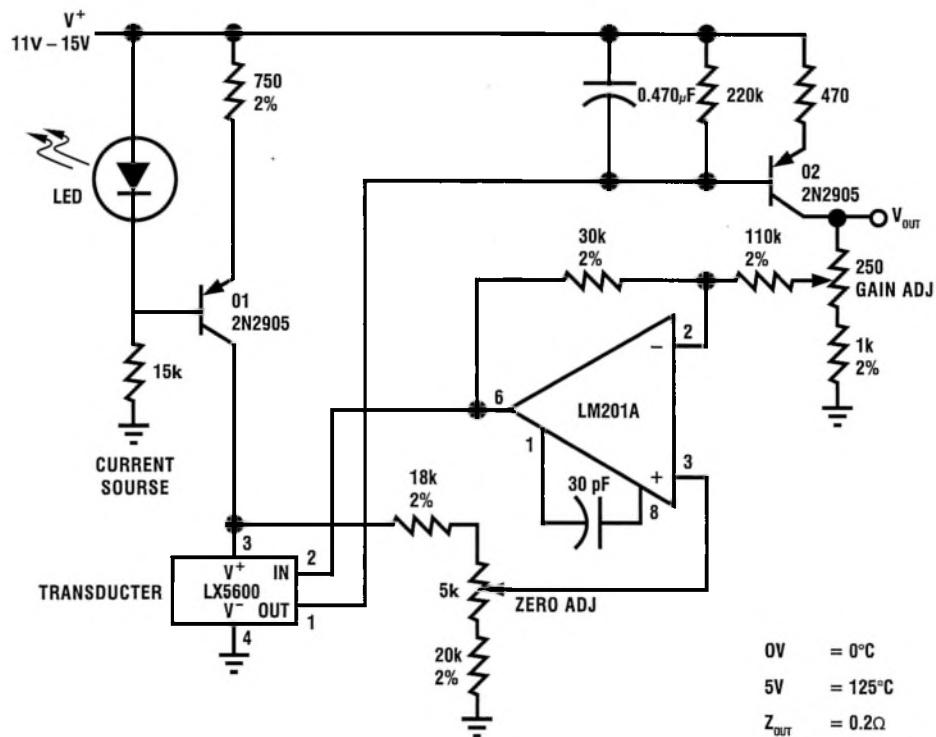

0V = 0°C
5V = 125°C
 Z_{out} = 0.2Ω

СОДЕРЖАНИЕ

Искусство схемотехники. Теория и практика.....	5
Введение	21
И книга, и учебный курс.....	21
Что нового в данной книге?	21
Кому подойдет эта книга	22
Основы: книга «The Art of Electronics»	23
Аналоговая и цифровая части: варианты подхода к изучению	23
Люди, которые помогли в работе над этой книгой	24
Юридическое уведомление.....	25
Замечание относительно первых занятий.....	26
Часть I. Аналоговая электроника: пассивные устройства	29
1N Цепи постоянного тока	31
1N.1. Краткая сводка.....	31
1N.2. Три основных закона электротехники	34
1N.3. Первая практически важная схема: делитель напряжения	40
1N.4. Нагрузка и «выходной импеданс»	43
1N.5. Материал для чтения из AoE.....	52
1L Лабораторное занятие: цепи постоянного тока	53
1L.1. Закон Ома	53
1L.2. Делитель напряжения	55
1L.3. Использование закона Ома для преобразования гальванометра в вольтметр и амперметр	56
1L.4. Диод	57
1L.5. Зависимость I от U для некоторых «черных ящиков».....	58
1L.6. Осциллограф и генератор сигналов	60
1S Дополнительный материал: резисторы, напряжение, ток	64
1S.1. Расшифровка номиналов резисторов	64
1S.2. Напряжение и ток.....	67
1W Примеры с решениями: цепи постоянного тока	71
1W.1. Разработайте схему вольтметра и амперметра	71
1W.2. Рассеивание мощности резисторами.....	73
1W.3. Обходное решение проблемы неточности инструментов	74
1W.4. Эквивалентные схемы Тевенина	76
1W.5. «Смотрим сквозь» фрагмент схемы	77
1W.6. Влияние нагрузки.....	78
2N RC-цепи.....	80
2N.1. Конденсаторы.....	80
2N.2. Анализ RC-цепей во временной области	82
2N.3. Анализ RC-цепей в частотной области	87
2N.4. Два простых, но важных варианта применения конденсатора: блокировка и развязка	102
2N.5. Математический взгляд на RC-фильтры.....	105
2N.6. Материал для чтения в AoE.....	106

2L	Лабораторное занятие: конденсаторы.....	107
2L.1.	Анализ во временной области	107
2L.2.	Анализ в частотной области.....	109
2S	Дополнительный материал: RC-цепи	113
2S.1.	Определение номиналов конденсаторов.....	113
2S.2.	Заметки в помощь интуитивному пониманию поведения конденсаторов.....	118
2S.3.	Частотная развертка	121
2W	Примеры с решениями: RC-цепи	128
2W.1.	RC-фильтры	128
2W.2.	Переходная характеристика RC-цепи	132
3N	Схемы с диодами	135
3N.1.	Сильно нагруженный фильтр: еще одна причина, по которой следует придерживаться правила 1:10.....	135
3N.2.	Щуп осциллографа	136
3N.3.	Индуктивности.....	139
3N.4.	Резонансный LC-контур	140
3N.5.	Схемы с диодами.....	145
3N.6.	Самое важное применение диода: выпрямление переменного тока	146
3N.7.	Самое важное применение диода: источник питания (нестабилизированный)	149
3N.8.	Радиоприемник	152
3N.9.	Материал для чтения в AoE.....	157
3L	Лабораторное занятие: схемы с диодами	158
3L.1.	Резонансный LC-контур	158
3L.2.	Однополупериодный выпрямитель	160
3L.3.	Двухполупериодный мостовой выпрямитель	161
3L.4.	Упражнение по разработке: AM-радиоприемник.....	162
3L.5.	Сигнальные диоды	164
3S	Дополнительный материал и глоссарий.....	166
3S.1.	Почему звон LC-контура затухает, несмотря на теорию Фурье	166
3S.2.	Глоссарий для пассивных устройств	168
3W	Примеры с решениями: схемы с диодами	169
3W.1.	Разработка источника питания.....	169
3W.2.	Входной импеданс $Z_{\text{вх}}$	173
Часть II. Аналоговые устройства: транзисторы		177
4N	Транзисторы I	179
4N.1.	Краткий обзор рассматриваемого материала	179
4N.2.	Предварительная информация.....	181
4N.3.	Простое представление без β	182
4N.4.	Введем коэффициент «бета».....	185
4N.5.	Переключатель: транзисторная схема особого типа	194
4N.6.	Краткий обзор основных транзисторных схем для закрепления пройденного материала.....	194
4N.7.	Материал для чтения в AoE	195
4L	Лабораторное занятие: транзисторы	196
4L.1.	Предварительное знакомство с транзисторами	196
4L.2.	Эмиттерный повторитель	197
4L.3.	Источник тока.....	199

4L.4. Усилитель с общим эмиттером.....	200
4L.5. Транзисторный переключатель	201
4L.6. Проблема помех источников питания.....	203
4W Примеры с решениями: транзисторы I.....	205
4W.1. Эмиттерный повторитель	205
4W.2. Фазорасщепитель: входной и выходной импедансы транзисторной схемы	208
4W.3. Транзисторный переключатель	213
5N Транзисторы II	215
5N.1. Новое не отменяет старого.....	215
5N.2. Вкратце снова о фазорасщепителе	216
5N.3. Модель Эберса-Молла транзистора	217
5N.4. Искажения в усилителе с высоким коэффициентом усиления	221
5N.5. Искажения, вызываемые температурной неустойчивостью	222
5N.6. Согласование модели Эберса-Молла с моделью $I_k = \beta \cdot I_b$	227
5N.7. Разностный или дифференциальный усилитель	227
5N.8. Послесловие	232
5N.9. Материал для чтения в AoE	233
5L Лабораторное занятие: транзисторы II.....	234
5L.1. Разностный или дифференциальный усилитель	234
5S Дополнительный материал и глоссарий: Транзисторы II.....	244
5S.1. Два новых эффекта в поведении дифференциального усилителя.....	244
5S.2. Токовые зеркала и эффект Эрли	246
5S.3. Резюме по транзисторам	254
5S.4. Важные схемы	256
5S.5. Глоссарий по биполярным транзисторам.....	258
5W Примеры с решениями: транзисторы II.....	260
5W.1. Усилители с высоким коэффициентом усиления	260
5W.2. Дифференциальный усилитель.....	261
5W.3. Дифференциальный усилитель в микросхеме операционного усилителя	262
Часть III. Аналоговые устройства. Операционные усилители и их применение	267
6N Операционные усилители I.....	269
6N.1. Общие сведения об обратной связи.....	269
6N.2. Сущность отрицательной обратной связи.....	272
6N.3. Обратная связь в электронике	273
6N.4. «Золотые правила» для работы с операционными усилителями	275
6N.5. Применение операционного усилителя.....	276
6N.6. Усилители двух типов.....	277
6N.7. Инвертирующий усилитель	278
6N.8. Когда применимы «золотые правила»?	280
6N.9. Необычные элементы, которые можно поместить в цепь обратной связи	282
6N.10. Материал для чтения в AoE	285
6L Лабораторное занятие: операционные усилители I.....	286
6L.1. Предварительные сведения.....	286
6L.2. Экспериментальная схема с операционным усилителем без обратной связи	287

6L.3. Вводим обратную связь, получаем повторитель.....	287
6L.4. Выходной импеданс	287
6L.5. Инвертирующий усилитель	289
6L.6. Суммирующий усилитель	289
6L.7. Разработка фазовращателя с единичным усилением	290
6L.8. Двухтактный буфер.....	292
6L.9. Преобразователь «ток – напряжение»	293
6L.10. Источник тока	294
6W Примеры с решениями: операционные усилители I.....	296
6W.1. Простой разностный усилитель на операционном усилителе.....	296
6W.2. Более интересный разностный усилитель — микросхема INA149 с широким диапазоном входных напряжений синфазного сигнала.....	299
6W.3. Необычная суммирующая схема	300
7N Операционные усилители II: отклонения от идеальности	303
Основные моменты ранее рассмотренного материала	304
7N.1. Анализ некоторых схем	304
7N.2. Неидеальность операционных усилителей	307
7N.3. Еще несколько вариантов применения: интегратор, дифференциатор, выпрямитель, разностный усилитель, усилитель по переменному току.....	320
7N.4. Дифференциатор	325
7N.5. Разностный усилитель на операционном усилителе.....	326
7N.6. Усилитель переменного тока: хороший способ минимизировать влияние погрешности по постоянному току операционного усилителя	327
7N.7. Материал для чтения в AoE.....	328
7L Лабораторное занятие: операционные усилители II.....	329
7L.1. Интегратор.....	329
7L.2. Дифференциатор	333
7L.3. Скорость нарастания выходного напряжения	334
7L.4. Микрофонный усилитель переменного тока	335
7S Дополнительный материал: глоссарий по операционным усилителям.....	337
7W Примеры с решениями: операционные усилители II.....	339
7W.1. Задача	339
7W.1.1. Решение	339
7W.2. Милливольтметр на операционном усилителе	342
8N Операционные усилители III: положительная обратная связь	348
8N.1. Полезная положительная обратная связь	348
8N.2. Компараторы	349
8N.3. Релаксационный RC-генератор колебаний	357
8N.4. Генератор синусоидальных колебаний на мосте Вина	360
8N.5. Материал для чтения в AoE.....	364
8L Лабораторное занятие. Операционные усилители III	365
8L.1. Две схемы компаратора	365
8L.2. Релаксационный RC-генератор колебаний на операционном усилителе	367
8L.3. Самая простая схема RC-генератора колебаний на триггере Шмитта	368
8L.4. Использование пилообразного сигнала для ШИМ-питания электродвигателя	369

8L.5. Релаксационный <i>RC</i> -генератор колебаний на микросхеме 555	370
8L.7. Генератор синусоидальных сигналов на мосте Вина.....	372
8W Примеры с решениями: операционные усилители III.....	374
8W.1. Советы по разработке схем с триггером Шмитта.....	374
8W.2. Задача проектирования схемы управления нагревателем.....	376
9N Операционные усилители IV: паразитные колебания и активный фильтр.....	382
9N.1. Введение	382
9N.2. Активные фильтры	383
9N.3. Общий взгляд на проблему паразитных колебаний	385
9N.4. Паразитные колебания в схемах на операционных усилителях	385
9N.5. Решения для стабилизации работы операционных усилителей.....	390
9N.6. Общий критерий стабильности: петлевое усиление, когда фазовый сдвиг приближается к 180°	395
9N.7. Паразитные автоколебания в схемах без операционного усилителя	397
9N.8. Решения для проблемы паразитных автоколебаний	399
9N.9. Подведение итогов по вопросу стабилизации схем	401
9N.10. Материал для чтения в AoE	401
9L Лабораторное занятие: операционные усилители IV	402
9L.1. Активный VCVS-фильтр	402
9L.2. Эмиттерный повторитель на дискретных элементах	404
9L.3. Нестабильность операционных усилителей: фазовый сдвиг может вызывать автоколебания в операционном усилителе.....	405
9L.4. Операционный усилитель с буфером в петле обратной связи.....	407
9S Дополнительный материал: операционные усилители IV	409
9S.1. Частотная коррекция операционных усилителей	409
9S.2. Активные фильтры: как улучшить простой <i>RC</i> -фильтр	415
9S.3. Диагностирование помех	419
9S.4. Схема операционного усилителя LF411	425
9S.5. Количественное описание обратной связи	426
9W Примеры с решениями: операционные усилители IV	430
9W.1. Польза, получаемая от усиления операционных усилителей	430
9W.2. Вопросы стабильности	431
10N Операционные усилители IV: ПИД-регулятор для электродвигателя	436
10N.1. Примеры реальных задач, требующих такого решения	437
10N.2. ПИД-цепь управления электродвигателем.....	437
10N.3. Проектирование контроллера (специализированного операционного усилителя).....	439
10N.4. Схема только для пропорциональной составляющей П: расчет усиления	441
10N.5. Дифференциальная составляющая Д	444
10N.6. Материал для чтения в AoE	450
10L Лабораторное занятие. Операционные усилители V	451
10L.1. Какая польза от ПИД-регулятора?.....	451
10L.2. ПИД-контроллер электродвигателя	452
10L.3. Добавляем дифференциальную составляющую	459
10L.4. Добавляем интегральную составляющую	461
10L.5. Осциллограммы	462

11N Стабилизаторы напряжения.....	464
11N.1. Эволюция стабилизированного источника питания.....	465
11N.2. Более простые интегральные стабилизаторы.....	469
11N.3. Проектирование с учетом тепловой защиты.....	471
11N.4. Источники тока.....	472
11N.5. Защита от перенапряжения посредством автоматического шунтирования на землю.....	474
11N.6. Импульсные стабилизаторы напряжения	474
11N.7. Материал для чтения в AoE	480
11L Лабораторное занятие: стабилизаторы напряжения.....	481
11L.1. Линейные стабилизаторы напряжения	481
11L.2. Импульсный стабилизатор напряжения	488
11W Примеры с решениями: стабилизаторы напряжения.....	491
11W.1. Выбор теплоотвода.....	491
11W.2. Применение микросхемы-источника тока	493
12N Ключи на полевых МОП-транзисторах.....	494
12N.1. Почему мы отводим полевым транзисторам всего лишь одно занятие.....	494
12N.2. Включение и выключение устройств большой мощности	498
12N.3. Применение силового ключа: усилитель звуковой частоты.....	500
12N.4. Логические вентили.....	502
12N.5. Аналоговые коммутаторы	503
12N.6. Применение аналоговых коммутаторов.....	504
12N.7. Исследуем схему выборки и хранения	509
12N.8. Материал для чтения в AoE	513
12L Лабораторное занятие: ключи на полевых МОП-транзисторах.....	514
12L.1. Мощный полевой МОП-транзистор	514
12L.2. Аналоговые коммутаторы.....	517
12L.3. Импульсный усилитель звуковой частоты	523
12S Дополнительный материал: ключи на полевых МОП-транзисторах....	525
12S.1. Физическое представление	525
13N Совместный аудио проект	531
13N.1. День совместных усилий	531
13N.2. Общая проблема обеспечения стабильности	535
13N.3. Параметры светодиода и фототранзистора	535
13L Лабораторное занятие: совместный аудиопроект	536
13L.1. Типичные сигналы	536
13L.2. Стратегии поиска и устранения причин неполадок.....	536
Часть IV. Цифровые устройства: логические элементы, триггеры, счетчики, ПЛМ, память	539
14N Логические устройства	541
14N.1. Аналоговые и цифровые системы.....	542
14N.2. Двоичная система счисления	545
14N.3. Комбинационная логика.....	547
14N.4. Реализация цифровой логики с помощью программируемых матриц	553

14N.5. Логические элементы типа ТТЛ и КМОП.....	555
14N.6. Помехоустойчивость	557
14N.7. Дополнительные сведения о типах логических вентилей.....	560
14N.8. Материал для чтения в AoE	563
14L Лабораторное занятие: логические устройства	564
14L.1. Предварительная информация	564
14L.2. Входные и выходные характеристики микросхем ТТЛ и КМОП.....	567
14L.3. Аномалии	568
14L.4. Использование вентилей микросхем для создания определенных логических функций.....	570
14L.5. Исследуем внутреннее устройство логических элементов КМОП	571
14S Дополнительный материал: глоссарий по цифровой электронике	575
14W Примеры с решениями: логические устройства	578
14W.1. Общие сведения о мультиплексировании.....	578
14W.2. Двоичная арифметика.....	582
15N Триггеры	594
15N.1. Реализация комбинационной функции.....	595
15N.2. Снова о сигналах с низким активным уровнем.....	596
15N.3. Вентили как функции «Делай это/делай то»	600
15N.4. Функция Исключающее-ИЛИ в качестве функции Инверсия/Пропуск*	601
15N.5. Функция ИЛИ в качестве функции Установка/Пропуск*	601
15N.6. Последовательные схемы в общем и триггеры в частности.....	601
15N.7. Применение триггеров в схемах устранения дребезга контактов	608
15N.8. Счетчики	609
15N.9. Синхронные счетчики.....	610
15N.10. Сдвиговый регистр на триггерах.....	612
15N.11. Материал для чтения в AoE.....	613
15L Лабораторное занятие: триггеры.....	614
15L.1. Самый простой триггер: RS-защелка.....	614
15L.2. D-триггеры	614
15L.3. Счетчики со сквозным переносом и синхронные счетчики	617
15L.4. Дребезг контактов переключателей и три схемы устранения дребезга.....	618
15L.5. Сдвиговый регистр.....	620
15S Дополнительный материал: триггеры.....	623
15S.1 Программируемые логические устройства.....	623
15S.2. Приемы работы с триггерами	625
16N Счетчики	629
16N.1. Краткое повторение пройденного материала	629
16N.2. Аномалии и опасности схем на триггерах.....	633
16N.3. Более универсальный счетчик	636
16N.4. Выводы относительно функций счетчиков	640
16N.5. Счетчик-делитель на N из лабораторного занятия 16L	641
16N.6. Счет как стратегия проектирования цифровых схем.....	642
16L Лабораторное занятие: счетчики	644
16L.1. Два пути к микроконтроллерам.....	644
16L.2. Лабораторное занятие по счетчикам	647

16L.3. 16-разрядный счетчик	648
16L.4. Создаем ужасную музыку	657
16L.5. Применение счетчика: секундомер.....	659
16W Примеры с решениями: применения счетчиков.....	662
16W.1. Счетчики с необычными модулями.....	662
16W.2. При измерении периода с помощью счетчика возможны различные входные величины.....	664
16W.3. Измеритель скорости пули	669
17N Память.....	675
17N.1. Шины	675
17N.2. Память	678
17N.3. Конечный автомат: новое название старого устройства.....	683
17L Лабораторное занятие: память.....	689
17L.1. Память RAM.....	690
17L.2. Конечные автоматы.....	691
17L.3. Создание конечного автомата с помощью программирования микросхемы ПМЛ логическим компилятором Verilog	698
17S Дополнительный материал: диагностика цифровых схем и декодирование адресов.....	700
17S.1. Советы по диагностированию цифровых схем.....	700
17S.2. Декодирование адресов.....	705
17W Примеры с решениями: память.....	708
17W.1. Цифровая последовательностная схема управления замком	708
17W.2. Решения	710
Часть V. Цифровые устройства: АЦП, ЦАП, ФАПЧ	717
18N Аналоговые и цифровые преобразования; ФАПЧ.....	719
18N.1. Сопряжение устройств разных логических семейств	719
18N.2. Общие сведения оцифроаналоговых и обратных преобразованиях	723
18N.3. Методыцифро-аналоговых преобразований	728
18N.4. Аналого-цифровое преобразование	732
18N.5. Ложные сигналы в процессе выборки	745
18N.6. Добавление случайного шума.....	747
18N.7. Система фазовой автоподстройки частоты	749
18N.8. Материал для чтения в AoE	756
18L Лабораторное занятие: аналоговые и цифровые преобразования; ФАПЧ	757
18L.1. Аналого-цифровой преобразователь	757
18L.2. Система фазовой автоподстройки частоты: умножитель частоты.....	763
18S Дополнительный материал: правила осуществления выборки; ложные сигналы при выборке	769
18S.1. Содержимое этой главы	769
18S.2. Дискретизация создает предсказуемые ложные сигналы.....	769
18S.3. Примеры побочных сигналов во временной и частотной областях	770
18S.4. Объяснение ложных сигналов на интуитивном уровне	774

18W Примеры с решениями: аналоговые и цифровые преобразования	781
18W.1. Аналого-цифровые преобразования	781
18W.2. Преобразователь логических уровней	784
19L Лабораторное занятие по цифровым схемам	786
19L.1. Цифровой проект	786
Часть VI. Микроконтроллеры	791
20N Микропроцессоры I	793
20N.1. Основные сведения о микрокомпьютерах	793
20N.2. Минимальные необходимые компоненты компьютера	797
20N.3. Выбор микроконтроллера	799
20N.4. Возможные основания для выбора более трудного пути сборки компьютера из дискретных компонентов	801
20N.5. Сигналы управления микроконтроллера	802
20N.6. Некоторые подробности о компьютере, собираемом из дискретных компонентов	809
20N.7. Первое занятие с компьютером на одной микросхеме	812
20N.8. Материал для чтения из AoE	816
20L Лабораторное занятие: микропроцессоры I	818
20L.1. Микрокомпьютер из дискретных компонентов	818
20L.2. Устанавливаем GLUEPAL и выполняем частичный монтаж	819
20L.3. Начальный этап пути SiLabs	831
20S Дополнительный материал: микропроцессоры I	844
20S.1. Устройство ПМЛ для микрокомпьютеров	844
20S.2. Примечания о среде разработки Silicon Labs IDE	845
20W Примеры с решениями: «Инсектарий»	850
Баг № 1. Микроконтроллер отказывается выполнять команды	851
Баг № 2. У нас разногласия с микроконтроллером относительно содержимого RAM	851
Баг № 3. При попытке использовать кнопку Ready происходит фатальный сбой компьютера	852
Баг № 4. При попытке АЦП выложить данные на шину данных возникает конфликт	853
Баг № 5. АЦП работает при пошаговом исполнении программы, но не при непрерывном	853
21N Микропроцессоры II. Ввод-вывод и первая программа на ассемблере	855
21N.1. Язык ассемблера и причины для его использования	855
21N.2. Снова о декодировании	861
21N.3. Код ввода-вывода для дискретного компьютера	863
21N.4. Сравнение версий на ассемблере и на языке С программы вывода на дисплей значений, вводимых с цифровой клавиатуры	866
21N.5. Вызов подпрограмм	867
21N.6. Расширение операций до 16 разрядов	871
21N.7. Материал для чтения из AoE	872

21L	Лабораторное занятие: микропроцессоры II.....	873
21L.1.	Ввод-вывод на большом компьютере	873
21L.2.	Байтовые операции ввода в малом компьютере	887
21S	Дополнительный материал: режимы адресации микроконтроллера 8051.....	901
21S.1.	Знакомство с режимами адресации микроконтроллера 8051	901
21S.2.	Некоторые режимы адресации с иллюстрацией	912
22N	Микропроцессоры III: операции с битами.....	914
22N.1.	Операции с битами.....	914
22N.2.	Условные переходы.....	919
22L	Лабораторное занятие: микроконтроллеры III. Операции с битами; таймеры.....	927
22L.1.	Компьютер из дискретных компонентов. Операции с битами; прерывание	927
22L.2.	Ветвь малого компьютера: таймеры, ШИМ, компаратор	933
22W	Примеры с решениями. Битовые операции: раздолье ошибок	949
22W.1.	Задача.....	949
22W.2.	Множество плохих и одно хорошее решение	949
22W.3.	Другой способ реализации функции кнопки <i>Ready</i>	952
23N	Микропроцессоры IV: прерывания; АЦП и ЦАП.....	953
23N.1.	Основные моменты ранее рассмотренного материала.....	953
23N.2.	Прерывания	953
23N.3.	Обработка прерываний в языке С	960
23N.4.	Сопряжение АЦП и ЦАП с микроконтроллером.....	961
23N.5.	Некоторые подробности о лабораторных занятиях по АЦП/ЦАП	967
23N.6.	Предлагаемые лабораторные задания при экспериментах с АЦП и ЦАП	970
23L	Лабораторное занятие: микроконтроллеры 4. Прерывания; АЦП и ЦАП	975
23L.1.	ЦАП и АЦП	975
23L.2.	Лабораторное занятие SiLabs 4. Прерывания, АЦП и ЦАП	981
23S	Дополнительный материал: микроконтроллеры 4	998
23S.1.	Использование ассемблера/компилятора и симулятора RIDE.....	998
23S.2.	Отладка	1003
23S.3.	Изменение формы сигнала.....	1006
24N	Микроконтроллеры V. Перемещение указателей, последовательные шины	1010
24N.1.	Перемещение указателей	1010
24N.2.	Регистр <i>DPTR</i> также может быть полезным и для микроконтроллера C8051F410	1015
24N.3.	Определение достижения конца таблицы	1015
24N.4.	Последовательные шины	1017
24N.5.	Материал для чтения в AoE	1025
24L	Лабораторное занятие: микроконтроллеры V. Перемещение указателей, последовательные шины	1026

24L.1. Таблица данных, шина SPI, таймеры	1027
24L.2. Последовательные шины микроконтроллера C8051F410.....	1034
Общие сведения о последовательных шинах	1035
Двунаправленный последовательный интерфейс.....	1039
24S Дополнительный материал. Загрузчик программ для микроконтроллеров компании Dallas Semiconductor	1044
24S.1. Загрузчик программ	1044
24S.2. Оборудование	1044
24S.3. Два способа использования загрузчика	1045
24S.4. Диагностика проблемы с записью во флеш-память программой Loader420	1049
24S.5. Диагностирование проблем присвоения порта COM	1050
24W. Пример с решениями. Четыре способа копирования таблицы.....	1053
24W.1. Несколько способов скопировать таблицу	1053
25N Микроконтроллеры VI. Таблицы данных.....	1056
25N.1. Устройства ввода и вывода для микроконтроллера	1056
25N.2. Задача для пользователей компьютера из дискретных компонентов: работа с автономным микроконтроллером	1058
25N.3. Задача для пользователей компьютера на основе автономного микроконтроллера: использование внешней памяти RAM	1059
25L Лабораторное занятие: микроконтроллеры VI. Автономный микроконтроллер	1062
25L.1. Два способа записи во флеш-память	1062
25L.2. Лабораторное занятие SiLabs6: память RAM с интерфейсом SPI	1068
25L.3. Ссылки на листинги программ.....	1072
26N Потенциальные проекты. Игрушки на любой вкус	1073
26N.1. Еще один микроконтроллер, который может быть вам интересен.....	1074
26N.2. Проекты: приглашение и предостережение.....	1076
26N.3. Несколько примеров впечатляющих проектов	1077
26N.4. Несколько других выдающихся проектов	1080
26N.5. Игры	1093
26N.6. Датчики, приводы, другие приспособления	1094
26N.7. Драйвер шагового двигателя	1101
26N.8. Идеи для проектов	1103
26N.9. Две потенциально полезные программы: драйвер ЖКД и сканер цифровой клавиатуры	1104
26N.10. Множество других примеров в книге АоЕ	1104
26N.11. А теперь вперед, к новым приключениям	1105
ПРИЛОЖЕНИЯ	1107
Приложение А. Язык HDL Verilog	1109
A.1. Проектный файл Verilog	1109
A.2. Созданная Verilog схема может пригодиться при отладке.....	1110
A.3. Эмуляционный файл Verilog testbench.....	1111
A.4. Проверочный файл эмуляции	1114
A.5. Триггеры в Verilog.....	1115
A.6. Поведенческое и структурное описание схемы.....	1119
A.7. Verilog позволяет иерархические проекты	1120

A.8. Счетчик ДДК	1123
A.9. Два альтернативных способа создания экземпляра субмодуля	1125
A.10. Конечные автоматы	1125
A.11. Устройство, более подходящее для реализации в виде конечного автомата: арбитр шины....	1128
A.12. Среда ISE Xilinx предлагает помочь в разработке	1130
A.13. Блокирующие и неблокирующие присваивания.....	1131
Приложение Б. Работа с логическим компилятором Xilinx.....	1134
Б.1. Краткий обзор Xilinx, Verilog и ABEL.....	1134
Приложение В. Линии передачи	1142
В.1. Тема, от которой мы до сих пор уклонялись.....	1142
В.2. Линия передачи.....	1143
В.3. Отражения	1145
В.4. Почему мы беспокоимся об отражениях?.....	1147
В.5. Влияние линии передачи для синусоидальных сигналов	1150
Приложение Г. Советы по работе с осциллографом	1152
Г.1. Что не следует делать	1152
Г.2. Что нужно знать в первую очередь.....	1152
Приложение Д. Перечень и описание необходимых компонентов.....	1158
Приложение Е. Перечень и описание необходимых компонентов	1172
Приложение Ж. Где приобретать электронные компоненты?.....	1174
I. По почте и через Интернет	1174
II. Каталоги и поисковые системы.....	1175
III. Местные источники.....	1175
IV. Прочее.....	1175
Приложение З. Программы, доступные на веб-сайте книги.....	1176
Приложение И. Оборудование	1178
И.1. Для кого будет полезна эта информация.....	1178
И.2. Осциллограф	1178
И.3. Генератор сигналов.....	1179
И.4. Макетная плата со встроенным источником питания	1179
И.5. Авометр и цифровой мультиметр	1180
И.6. Источник питания	1180
И.7. Логический пробник.....	1180
И.8. Магазин сопротивлений	1180
И.9. Модуль программирования ПЛУ и FPGA	1181
И.10. Ручные инструменты.....	1181
И.11. Провода.....	1181
Приложение К. Цоколевка компонентов.....	1182
К.1. Аналоговые компоненты	1182
К.2. Цифровые компоненты.....	1184
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	1187