

В. А. Чулков

ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
И МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ  
УСТРОЙСТВА  
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ



ТОНКИЕ  
НАУКОЕМКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>ГЛАВА 1. ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА, БУЛЕВА АЛГЕБРА И ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ .....</b>	<b>8</b>
1.1. Дискретизация и квантование аналоговых сигналов .....	8
1.2. Двоичная система счисления и арифметические коды ..	17
1.3. Основы алгебры логики. Логические функции .....	28
1.4. Параметры и характеристики логических вентилей ..	35
1.5. Базовые схемы логических элементов .....	43
1.5.1. Элементы ТТЛ .....	44
1.5.2. Элементы ЭСЛ .....	46
1.5.3. Элементы КМОП .....	48
<i>Тестовые вопросы и тренировочные задания .....</i>	56
<b>ГЛАВА 2. ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ .....</b>	<b>61</b>
2.1. Общие сведения по цифровым функциональным узлам .....	61
2.2. Комбинационные узлы общего назначения .....	64
2.2.1. Мультиплексоры, демультиплексоры и шифраторы .....	64
2.2.2. Компараторы и преобразователи кодов .....	75
2.3. Арифметические узлы .....	81
2.4. Триггеры .....	92
2.5. Регистры и счетчики импульсов .....	105
2.5.1. Регистры .....	105
2.5.2. Счетчики импульсов .....	114
<i>Тестовые вопросы и тренировочные задания .....</i>	124
<b>ГЛАВА 3. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ УЗЛЫ И МИКРОПРОЦЕССОР .....</b>	<b>132</b>
3.1. Общие сведения .....	132
3.2. Полупроводниковые запоминающие устройства .....	136

<b>3.2.1. Классификация и параметры микросхем</b>	
памяти .....	136
<b>3.2.2. Постоянные ЗУ</b> .....	147
<b>3.2.3. Элементы памяти запоминающих устройств</b> .....	155
<b>3.3. Микросхемы программируемой логики</b> .....	162
<b>3.3.1. Программируемые логические матрицы</b> .....	163
<b>3.3.2. Оперативно перестраиваемые FPGA</b> .....	168
<b>3.4. Структура и программирование микропроцессора</b> ...	174
<b>3.5. Применение микропроцессоров</b>	
в медицинских приборах .....	190
<b>Тестовые вопросы и тренировочные задания</b> .....	205
<b>ГЛАВА 4. ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА</b>	
<b>И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ</b> .....	208
<b>4.1. Цифроаналоговые и аналого-цифровые</b>	
преобразователи .....	208
<b>4.1.1. Цифроаналоговые преобразователи</b> .....	208
<b>4.1.2. Аналого-цифровые преобразователи</b> .....	212
<b>4.2. Передача цифровых сигналов по каналам связи</b> .....	220
<b>4.2.1. Линии передачи сигналов</b> .....	220
<b>4.2.2. Искажения сигналов в длинной линии</b> .....	222
<b>4.2.3. Согласование волнового сопротивления</b> .....	225
<b>4.2.4. Волоконно-оптические линии связи</b> .....	227
<b>4.3. Контроль передачи данных</b> .....	231
<b>4.3.1. Мажоритарные элементы</b> .....	232
<b>4.3.2. Схемы свертки</b> .....	233
<b>4.4. Борьба с помехами</b> .....	238
<b>4.4.1. Шумы в электронных усилителях</b> .....	240
<b>4.4.2. Устранение влияния дребезга контактов</b> .....	244
<b>4.4.3. Помехи в цепях питания</b> .....	247
<b>4.4.4. Перекрестные помехи</b> .....	249
<b>4.4.5. Экранирование сигнальных цепей</b> .....	251
<b>Тестовые вопросы и тренировочные задания</b> .....	254
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	257
<b>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК</b> .....	259